
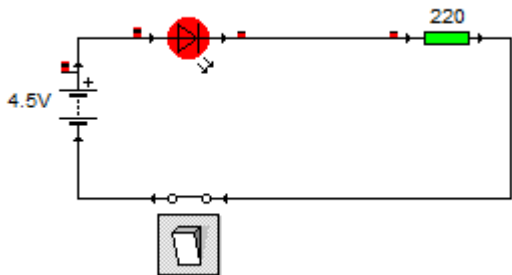




Realiza los siguientes circuitos en el TinkerCad.

Explica como funciona cada uno.


A)

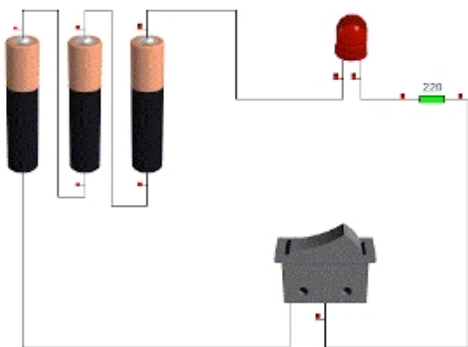


B)

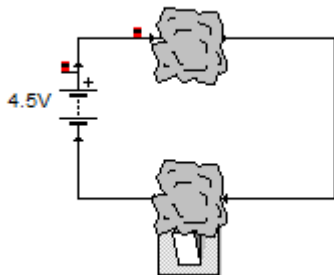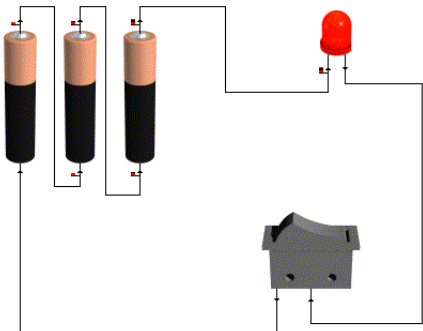



C)

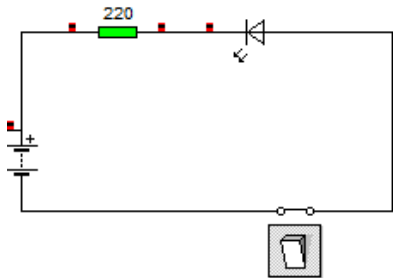


D)

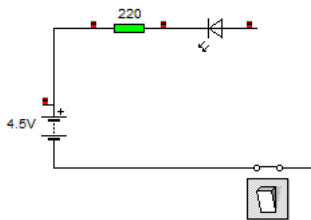

E)

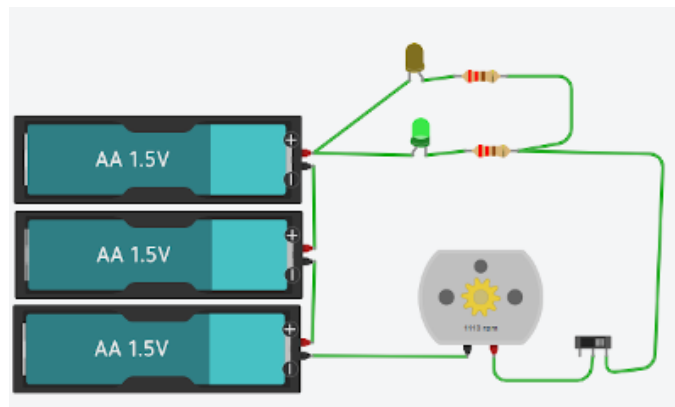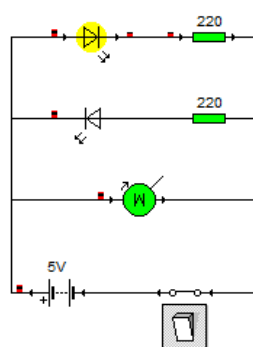

F)

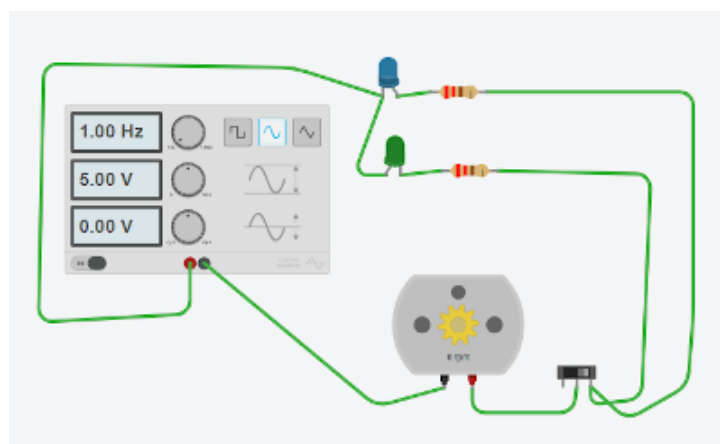

G)

